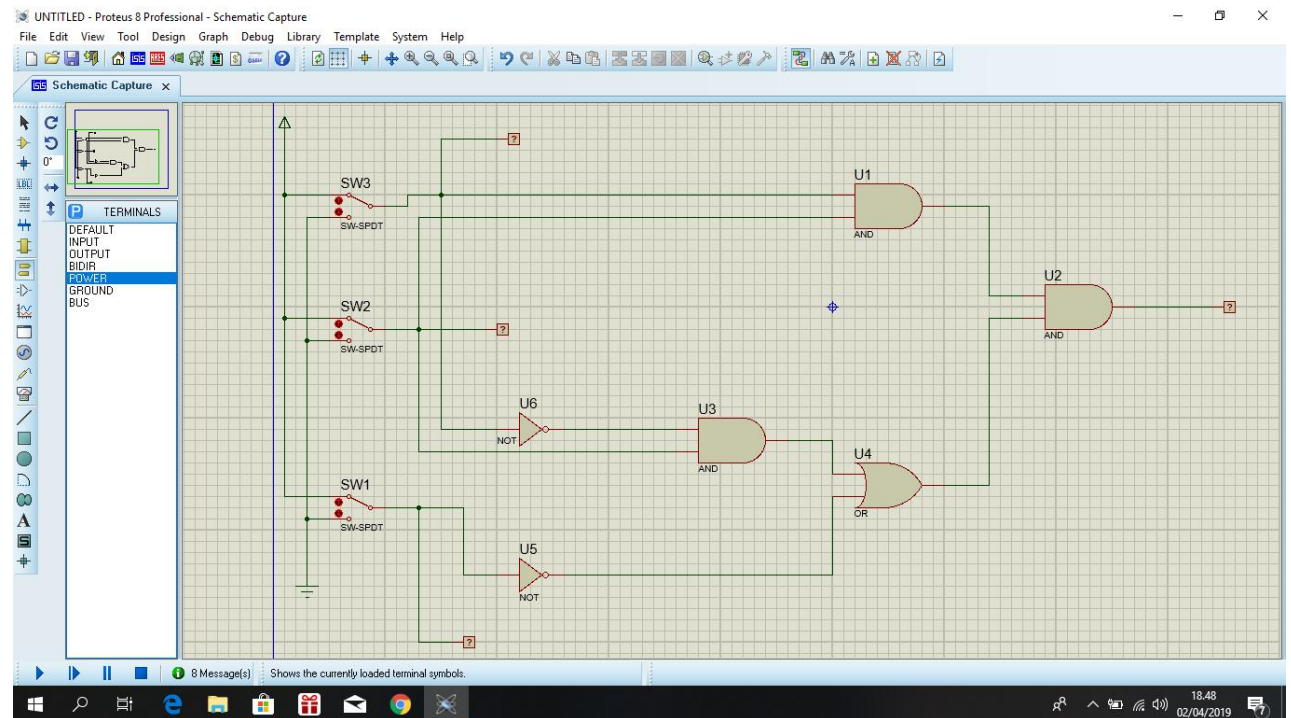


Nama : ELSA PUTRI ALIYYA
NIM : L200180108
Kelas : D

SOAL

$$F = (AB)(A'B + C')$$

Gambar kombinasi gerbang logika



Tabel

A	B	C	F
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	1
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0

